
## 見本 PDF

## 特集

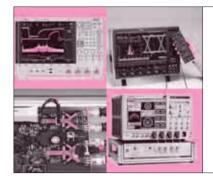

# 第2章 高い垂直分解能と広帯域入力を 両立しつつ低価格

## サンプリング・オシロスコープの 基礎知識と製品実例

岡田信孝 Nobutaka Okada

## **■** サンプリング・オシロスコープとは?

オシロスコープは、アナログ・オシロスコープとディジタル・オシロスコープに分けられますが、現在はアナログ・オシロスコープを見かけることは少なく、ディジタル・オシロスコープが主流になっています。

ディジタル・オシロスコープは、サンプリング方式によって、リアルタイム・オシロスコープとサンプリング・オシロスコープに分けられます。オシロスコープに入力されたアナログ信号をアナログ-ディジタル変換(A-D変換)する際のサンプリング方式として「リアルタイム・サンプリング」と「等価サンプリング」という方法があります。


リアルタイム・サンプリングは、入力信号を直接 A-Dコンバータでサンプリングします。ナイキスト定理により、サンプリング周波数は入力周波数の2倍以上必要です。実際のオシロスコープではアナログ帯域の2.5倍以上のサンプリング周波数のA-Dコンバータが使用されています。この場合、入力信号の種類に制限はありません。


一方, 等価サンプリング方式は入力信号を1回でサンプリングするのではなく, 複数回に分けてサンプリングすることにより, 信号のサンプリングを実現しています. この等価サンプリングによって波形を観測するのがサンプリング・オシロスコープです.

表1は同じ周波数帯域のリアルタイム・オシロスコープとサンプリング・オシロスコープを比較した例です.

## 2 入力段構成,高い垂直分解能と 広帯域の両立

図1はリアルタイム・オシロスコープとサンプリング・オシロスコープの入力段の構成です。サンプリング・オシロスコープは図のように、増幅器の前にサンプリング・ブリッジがあります。つまり入力信号のサンプリングが先で、そのあとで減衰/増幅が行われます。サンプリング・ゲートにより信号は低い周波数に変換されているので、低い周波数帯域の増幅器およびA-Dコンバータを使用できるのです。このため、リアルタイム・オシロスコープと異なり、低速で高分解能のA-Dコンバータを使用できます。最新機種では16ビット分解能のA-Dコンバータが使用されているため、広い周波数帯域と高い垂直分解能を両立してい

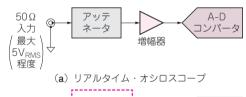

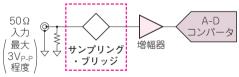

(b) サンプリング・オシロスコープ

〈図1〉リアルタイム・オシロスコープとサンプリング・オシロスコープの入力段の構成

〈表1〉同じ周波数帯域のリアルタイム・オシロスコープとサンプリング・オシロスコープを比較した例

項目	リアルタイム・	サンプリング・
	オシロスコープ	オシロスコープ
垂直分解能	低い	高い
トリガ/クロック入力	不要	必要
サンプル・モード	リアルタイム・サンプリング, 等価サンプリング	等価サンプリングのみ
クロック・リカバリ機能	ソフトウェア・クロック・	ハードウェアのクロック・
	リカバリが使用可能	リカバリ・ユニットが必要
ジッタ解析	可能	可能
価格	高い	安い

24 RF79-vF No.29

# 特集 今こそ!広帯域オシロスコープ入門

ます

サンプリング・オシロスコープは、電気信号だけでなく光信号にも対応するためや、用途に応じて入力部を交換するために、メイン・フレームと測定モジュールにわかれたモジュール構造になっています。高速な信号はサンプリング・モジュール内のみで処理され、低速信号のみがサンプリング・オシロスコープのメイン・フレームに送られて A-D 変換されます。

#### 3 用途と特徴

サンプリング・オシロスコープの主な用途は、

- 高速電気信号の測定
- 光信号の測定
- TDR によるインピーダンス測定

の三つです.最大の特徴は周波数帯域が高いということと,波形の忠実性が高いことです.これらはサンプリング・オシロスコープの構成に起因しています.さらに同じ周波数帯域のリアルタイム・オシロスコープと比較して安価であることも挙げられます.

しかし、同じく構成上の制限により、サンプリング・オシロスコープはダイナミック・レンジが制限されます。 サンプリング・ゲートの前には、アッテネータも増幅器もないので、入力をスケーリングすることができません。 サンプリング・ブリッジは、常に入力の全ダイナミック・レンジを処理できなければなりません。 このため、ほとんどのサンプリング・オシロスコープのダイナミック・レンジは $1 V_{p-p}$ 程度に制限されています。また、帯域を制限することになるので、

サンプリング・ブリッジの前に保護ダイオードを配置できません。このため、サンプリング・オシロスコープへの安全な入力電圧は $3\,V_{p-p}$ 程度です。一方、リアルタイム・オシロスコープへの安全な入力電圧は $5\,V_{RMS}(50\,\Omega$ 入力時)程度です。

#### 4 サンプリング・オシロスコープの略史

以前は高速伝送路測定用と通信信号測定用で機種がわかれており、通信用途で使用されるサンプリング・オシロスコープはCSA(コミュニケーション・シグナル・アナライザ)または「コミアナ」という略称で呼ばれることもありました。

テクトロニクスは1988年に伝送路測定用の11801型(**写真1**)および通信信号測定用のCSA803を発売しました。11801/CSA803シリーズの当初はトリガ・ジッ



〈写真1〉20 GHz帯域のフルプログラマブル・ディジタル・サンプリング・オシロスコープ11801型(1988年、テクトロニクス社)



〈写真2〉サンプリング・オシロスコープ DSA8300型(2011年, テクトロニクス社)

RF/7→ルド No.29